

Домашнее задание №4

Домашнее задание №4 состоит из 6 упражнений:

- Первое в папке `04_01_detect_sequence_using_shift_reg`
- Второе в папке `04_02_half_tokens`
- Третье в папке `04_03_double_tokens`
- Четвёртое в папке `04_04_gearbox_1_to_2`
- Пятое в папке `04_05_convert_last_to_first_with_valid`
- Шестое в папке `04_06_convert_first_to_last_with_valid`

У первого упражнения есть секция `Example` с модулем для примера, и во всех упражнениях есть секция `Task` с описанием задания и местом, где необходимо описать ваше решение.

Предисловие

В процессе работы с упражнениями, возможно запустить проверку решения только одного задания с помощью команды

```
iverilog -g2005-sv *.sv && vvp a.out
```

 в папке задания.

Для Linux и MacOS подобных систем, можно воспользоваться скриптом `run_linux_mac.sh` для запуска проверки конкретного задания.

В файле Testbench любого из заданий можно убрать комментарий у строк `$dumpfile;` и `$dumpvars;` для генерации `dump.vcd` файла. В файле будут содержаться текстовые описания временной диаграммы, описывающей изменения на всех проводах и регистрах во время симуляции.

Можно воспользоваться командой `gtkwave dump.vcd` для просмотра файла, либо добавить опцию `--wave` или `-w` к скрипту `run_`.

Так же, возможно использовать более современную программу [Surfer](#) для просмотра временных диаграмм.

Surfer доступен на системах Linux, Windows и macOS, а так же в качестве [расширения редактора VS Code](#).

Упражнение 1. Распознавание двоичной последовательности с помощью регистра сдвига


Ознакомьтесь с примером детектирования 4-х битной последовательности.

Задание: Реализуйте модуль для детектирования 6-ти битной последовательности `110011` используя сдвиговый регистр.

Упражнение 2. Уполовинивание токенов

Задание: Реализуйте последовательный модуль, который вдвое сократит количество входящих токенов "1" (логических единиц).

Временная диаграмма:

 


Упражнение 3. Удвоение токенов

Задание: Реализуйте последовательный модуль, который удваивает каждый входящий токен "1" (логическую единицу).

Модуль должен обрабатывать удвоение как минимум для 200 токенов "1", поступающих подряд.

В случае, если модуль обнаруживает более 200 последовательных токенов "1", он должен выставить флаг ошибки переполнения. Ошибка переполнения должна быть фиксированной (sticky). Как только ошибка появится, единственный способ ее устранения — использовать сигнал сброса "rst".

Временная диаграмма:

 


Упражнение 4. Редуктор 1 в 2

Альтернативное название: "Трансформатор потока данных из одинарной ширины в двойную"

Задание: Реализуйте модуль, который последовательно принимает два отсчёта данных одинарной длины, и выдаёт один отсчёт данных двойной длины на каждый второй "валидный" такт.

Модуль должен воспринимать данные как корректные только при сигнале `up_vld`, и должен сигнализировать корректность данных двойной длины при помощи `down_vld`.

Высокоуровневая архитектурная диаграмма:

 


Упражнение 5. Конвертация сигнала конца в сигнал начала

Задание: Реализуйте модуль для конвертации сигнала, обозначающего конец передачи текущего пакета, в сигнал, сигнализирующий о начале передачи нового пакета.

Содержимое передаваемых данных должно оставаться неизменным.

Временная диаграмма:

 

Упражнение 6. Конвертация сигнала начала в сигнал конца

Задание: Реализуйте модуль для конвертации сигнала, обозначающего начало передачи текущего пакета, в сигнал, сигнализирующий о конце передачи прошлого пакета.

Содержимое передаваемых данных должно оставаться неизменным.

Временная диаграмма:

